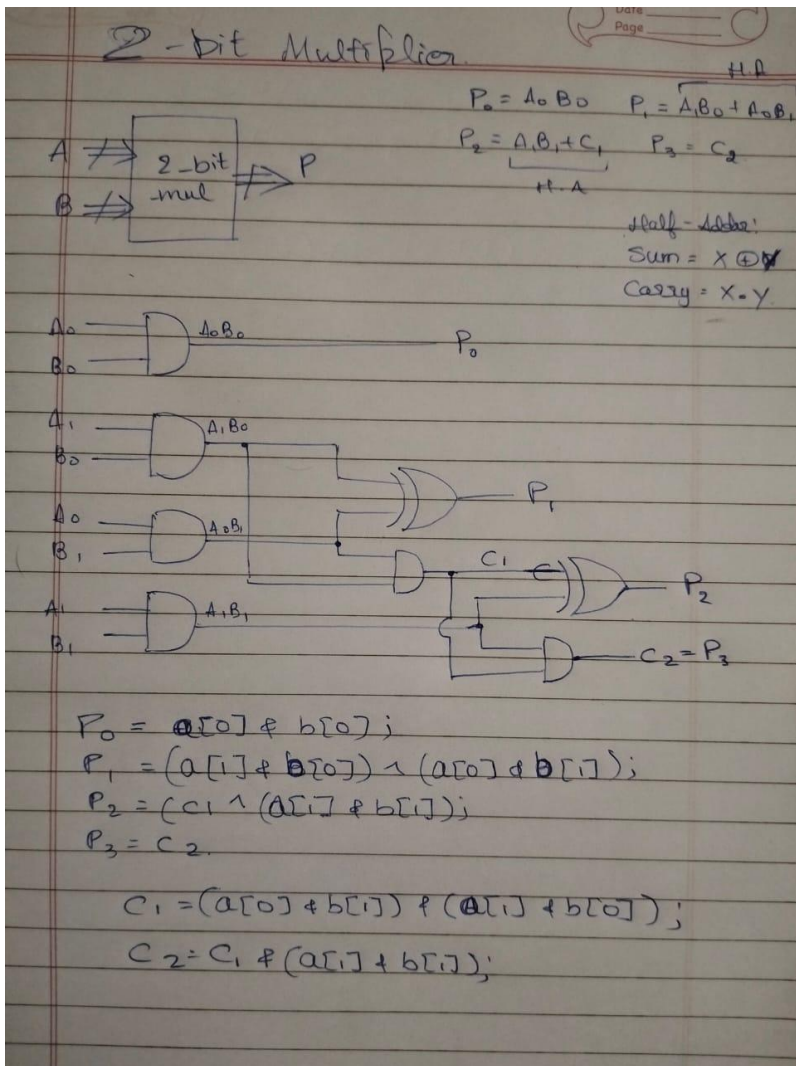


2 Bit Multiplier



run 1000ns

Time	a	b	=> p
0ns	00	00	=> 0000
10ns	01	01	=> 0001
20ns	10	01	=> 0010
30ns	11	01	=> 0011
40ns	01	10	=> 0010
50ns	10	10	=> 0100
60ns	11	10	=> 0110
70ns	11	11	=> 1001

\$finish called at time : 80 ns

//Verilog code for 2-bit multiplier

```
module multiplier2Bit(input [1:0] a, b, output [3:0] p);
```

```
wire c1, c2;
```

```
assign c1 = (a[1] & b[0]) & (a[0] & b[1]);
```

```
assign c2 = c1 & (a[1] & b[1]);
```

```
assign p[0] = a[0] & b[0];
```

```
assign p[1] = (a[1] & b[0]) ^ (a[0] & b[1]);
```

```
assign p[2] = c1 ^ (a[1] & b[1]);
```

```
assign p[3] = c2;
```

```
endmodule
```

 


Figure 1: Wave form for 2-bit Multiplier

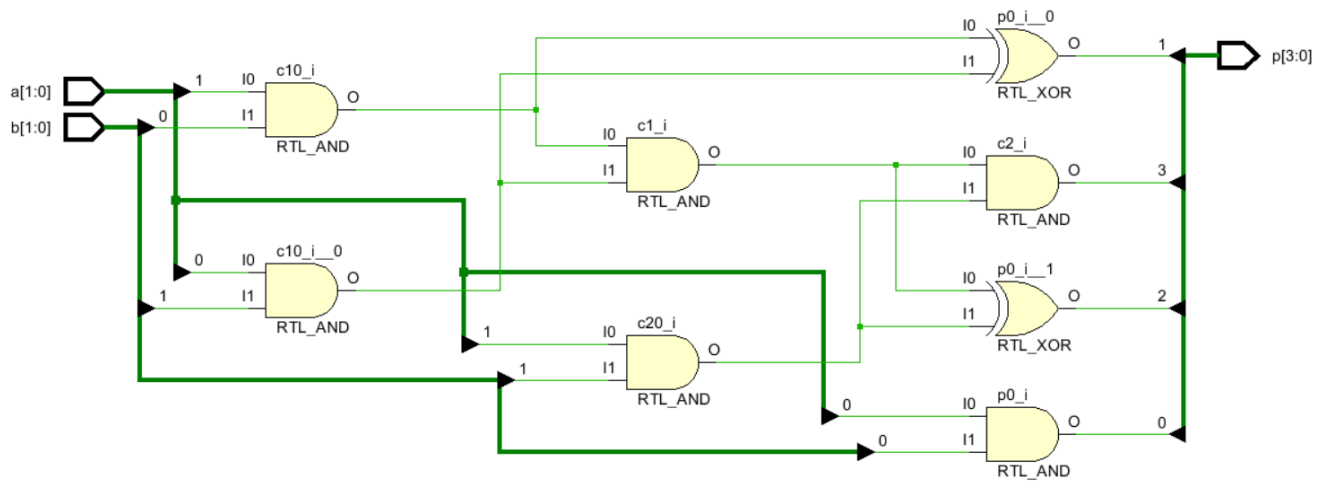


Figure 2: RTL Analysis schematic

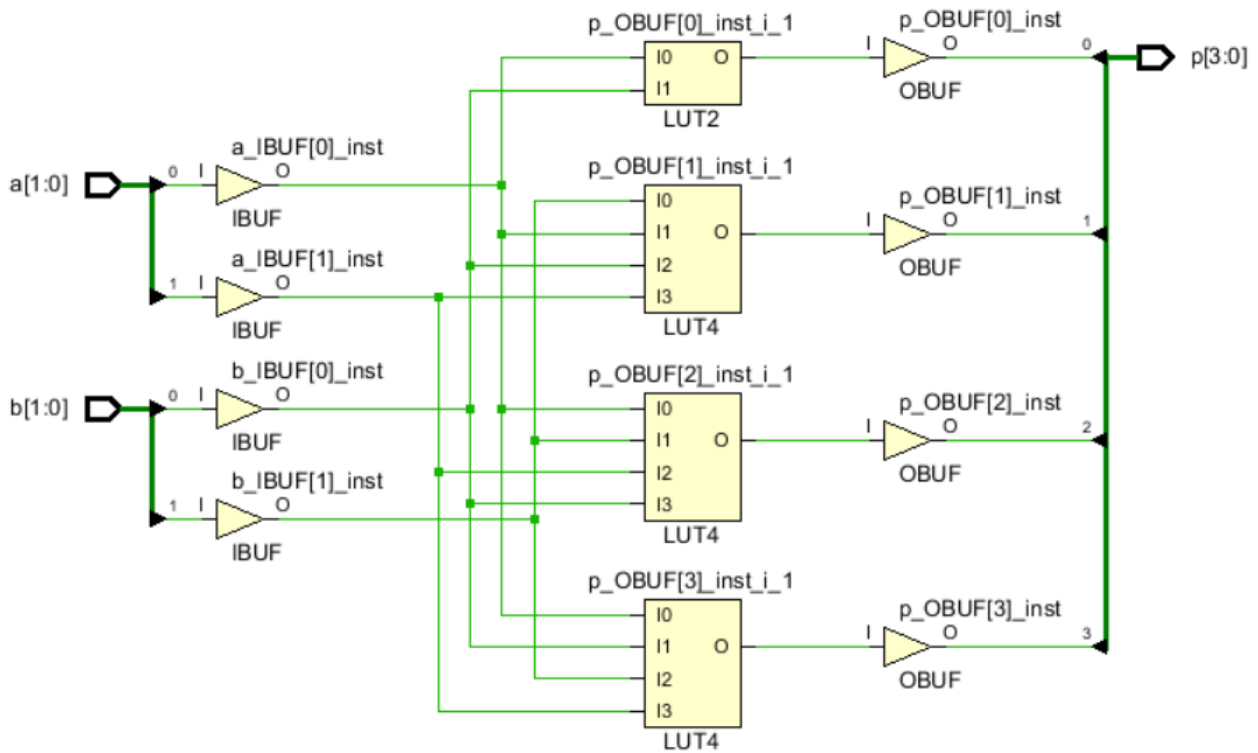


Figure 3: Synthesis schematic

Cell Properties

■ p_OBUF[0]_inst_i_1

I1	I0	O=I0 & I1
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table 1: LUT for p[0]

Cell Properties

■ p_OBUF[1]_inst_i_1

I3	I2	I1	I0	O=I0 & I1 & !I3 + I0 & I1 & !I2 + !I1 & I2 & I3 + !I0 & I2 & I3
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Table 2: LUT for p[1]

Cell Properties

■ p_OBUF[2]_inst_i_1

I3	I2	I1	I0	O=I1 & I2 & !I3 + !I0 & I1 & I2
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Table 3: LUT for p[2]

Cell Properties

■ p_OBUF[3]_inst_i_1

I3	I2	I1	I0	O=I0 & I1 & I2 & I3
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Table 4: LUT for p[3]